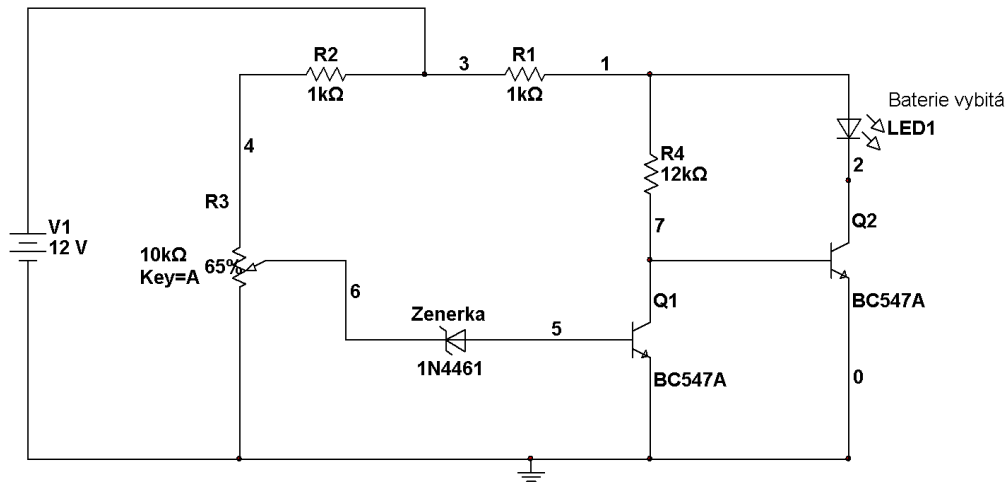


Indikátor vybité baterie s rozlišením 0,1V

Nakreslil a odzkoušel
Leoš Bartoník



POPIS:

LED1 se rozsvítí jestliže je napětí příliš nízké. Práh indikace se nastavuje trimrem R3
Zenerka může být skoro jakákoli, já použil 6V
Tranzistory jakékoli NPN